

Project1: Local Median Filter Engine


23:05, November 1, 2016

Design Concepts

設計主要概念是用 LMFE 做為頂層包住我所使用的 SRAM、7x7 中位數計算器(lmfe_med49)以及 controller(filter_ctrl)，各 module 詳細說明如下。

Filter Controller-FSM

下圖為 controller 使用的 FSM 概念，各狀態詳述如下：

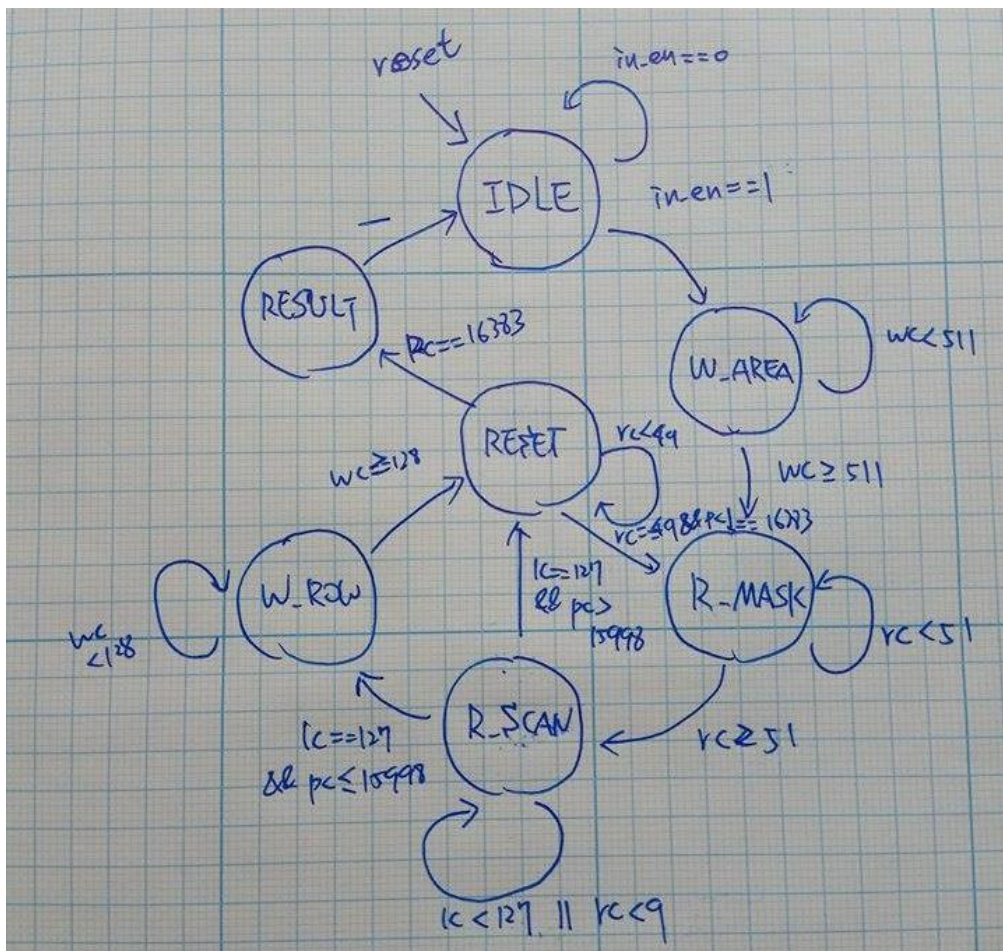

IDLE: 接收到 in en 的話便會開始進行 median filter。

W AREA: 讀取前四 row 的 pixel data 並寫入 SRAM。


R_MASK: 以 7x7 的 mask 所遮罩的部分依序從 SRAM 讀取並寫送入中位數計算器內，直到送完 49 筆 pixel data 為止(即 Round counter == 51)。

R_SCAN: 從 R_MASK 的點右邊持續輸出 median pixel data(px = px+1), 直到整條 row 掃完為止(即 line counter==127), 並且判斷是否需要寫入下一排的 column, 若需要則進入 W_ROW state, 不需要則直接進入 RESET state。

W ROW: 讀取下一 row 的 pixel data 並寫入 SRAM。

RESET: 先判斷當前是否已計算完 16384 個點，若計算完進入 RESULT state，若還沒則重置中位數計算器，並且在重置完後更新 pixel 座標到下一列的第一點(即 $px = 3; py = py + 1$)然後重回 R_MASK state。

Filter Controller-Trick

 

在計算 pixel 位置的部分，我把影像的 pixel0 定位在 (3,3)，如此一來只要判斷我 mask 涵蓋到的當下 pixel 的 pixel X/Y-coordinate 是否都在 3~130 內即可判別該 pixel 是否屬於影像內的 pixel，是的話則給 Q(即屬於該 pixel 的 pixel data)，超出的部分則代表為 mask 涵蓋超出影像部分，則給 0 值

計算記憶體位址的部分，我使用一個 10bits counter 叫做 ma(即 memory address)，會不斷在每次寫入值後+1，若該 pixel 已經超出 1023(即 10bits 無法表示了)便會 overflow，但因為只有 10bit 所以便會重頭開始計算，此時便會覆蓋住原本已經用不到的 data。

舉例來說 $1023 = 10' \text{ b}11_1111_1111$ 而 $1024 = 11' \text{ b}100_0000_0000$ ，若此時 ma 從 1023 加到 1024，因為 ma 只有 10bits 的緣故，這時候的 ma 變因為 overflow 變成 $10' \text{ b}00_0000_0000$ ，即記憶體位址 0，因此我只需要 Mask 會遮罩到的 7 row 便可以保證不會有資料還沒用完便被覆蓋住的問題，這也是我只選用 1024bytes SRAM 的緣故。

此外在 decode 出要寫入的記憶體位址時 pixel 的 X/Y-coordinate 都要先減去 3，然後因為 spec 是以 row major 方式給 index，因此我是使用 $(Y\text{-coordinate}-3)*128 + X\text{-coordinate}$ 去進行 decode。

Median Number Caculator

會輸入兩個 input，分別為 INS(要 insert 的 number)和 DEL(要 delete 的 number)，去比較兩者大小，如果一樣則代表沒必要變動到排序(即插入的數等於刪掉的數)，之後經過判斷得出剩餘的數列是要往後擠還是往前推，然後再去送入每個值。

Median Number Caculator-Trick

使用一個 10bits 的記憶體 mv 去記錄每個 pixel 的 Q 值(超出影像的部分為 0 值)，然後 mask 右移的時候先去寫入新增的數到 mv_next 內，然後再把剩餘 mv 的數送到全部往左移一位送到 mv_next 內，即可完成 mv 內記錄每個 pixel 的更新。

Result Display

我使用 python 的 pillow 函式庫進行影像的輸出，程式碼如下：

```
from PIL import Image
import sys

if len(sys.argv) < 4 :
    print 'Format'
    # print 'python image.py <input file> <output file>'
    print 'python image.py <width size> <height size> <input file> ...'
    sys.exit()

width = int(sys.argv[1])
height = int(sys.argv[2])
for everyfile in range(3,len(sys.argv)):
    input_file_name = sys.argv[everyfile]

    with open(input_file_name) as open_file:
        image_content = [int(line.strip()[:-3]) for line in open_file.readlines()]


    list_index = 0
    img = Image.new('RGBA', (width,height))
    for y in range(height):
        for x in range(width):
            rgba = (image_content[list_index], image_content[list_index] ,image_content[list_index] ,1)
            img.putpixel((x,y), rgba)
            list_index += 1

    img.show()
    img.save('output_'+input_file_name+'.jpeg')
```


因為輸入要為 RGBA 值，因此我給定 A 值都為 1，然後因為是 pixel 為 Grayscale，因此把 pixel data 的值都送入 R, G, B 中即可。

(左邊原始 pattern.dat 輸出的圖檔，右邊經過 7x7mask Median Filter 處理後 out.dat 輸出的圖檔)


Pattern1: Lena image

 

Pattern2: Baboon image

 

細節部分如下：

 


因為 Mask over-covered 的關係，因此邊邊角角都會是全黑(pixel data = 0)

Stimulation


[iclab79@ic21]nWave

下圖為題目提供之 LMFE 電路輸入之時序圖：

 


以下為使用 nWave 模擬後的實際電路時序圖：

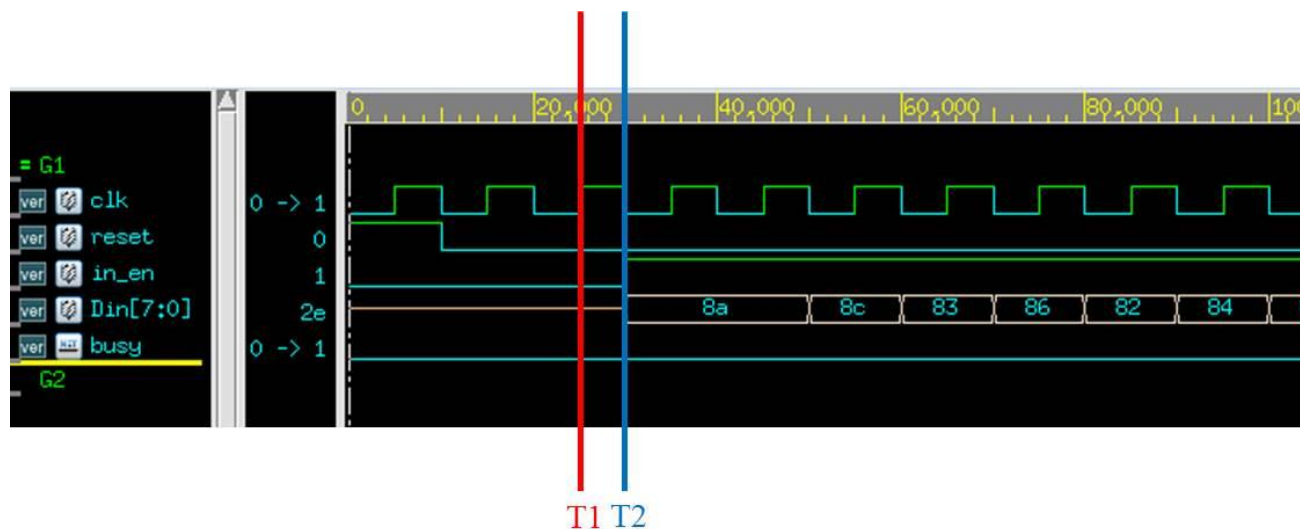
1. LMFE 電路初始化，Reset 一個 Cycle 的時間。
2. T1 時間點，Reset 後等待兩個 Cycle 的時間，Host 於 T1 時間點判斷 busy 訊號為 low，因此 T2 時間點，開始送出第一筆 Pixel 訊號。



 
3. T3 時間點，欲暫停影像訊號輸入，將 busy 拉為 High，於 T3 時間點判斷後，T4 時間點便開此暫停影像訊號期間，沒有送訊號期間 in_en 維持為 Low，且 Din 會維持 High Impedance。



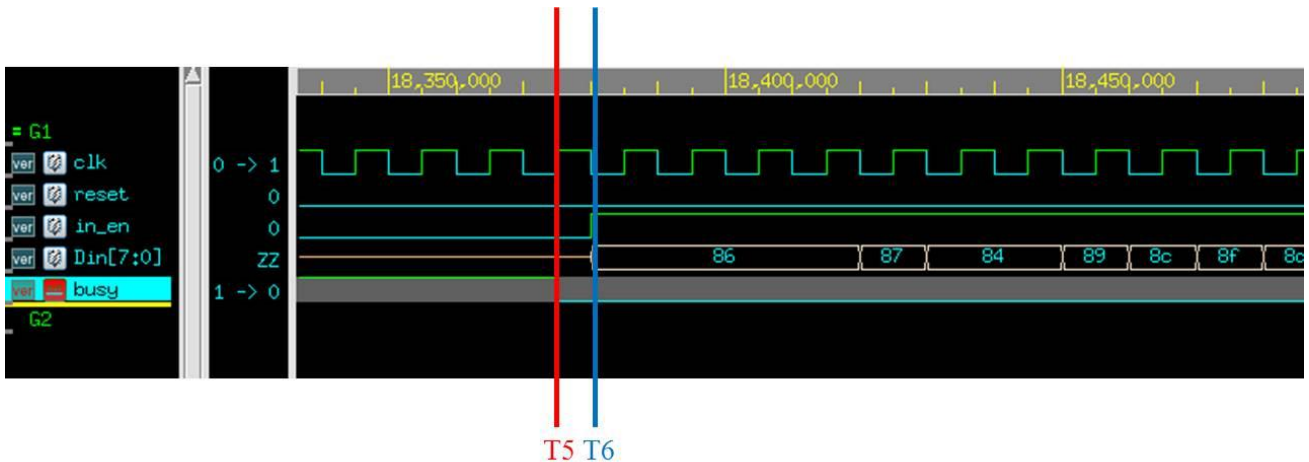
4. T5 時間點，判斷 busy 為 low，於 T6 時間點進緒輸入剩餘的影像訊號。



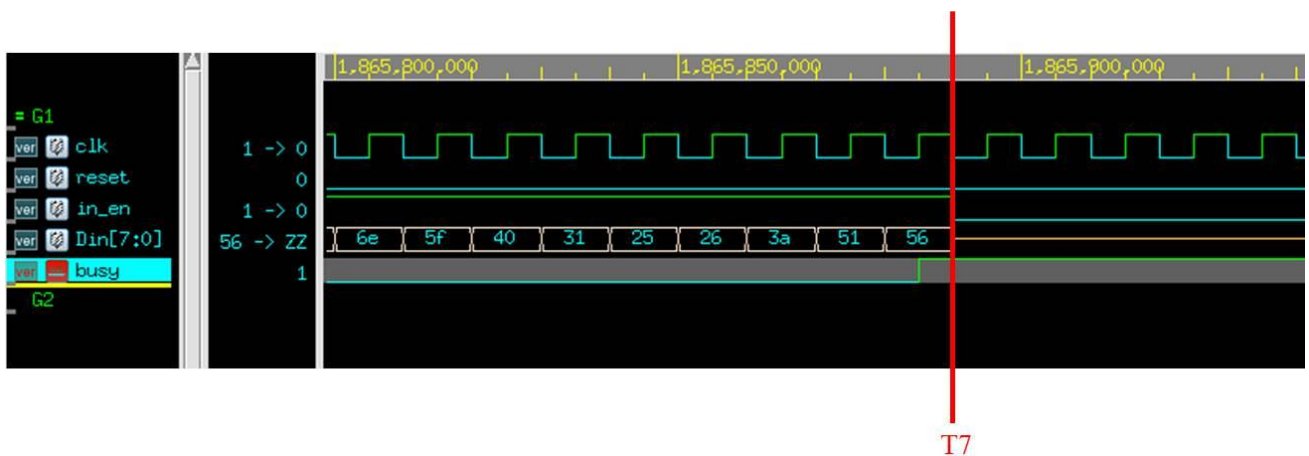5. T7 時間點，完成輸入 16384 比影像訊號，T7 時間點以後，Din 會一直維持在 High impedance，in_en 維持在 Low。




下圖為題目提供之 LMFE 電路輸出之時序圖：

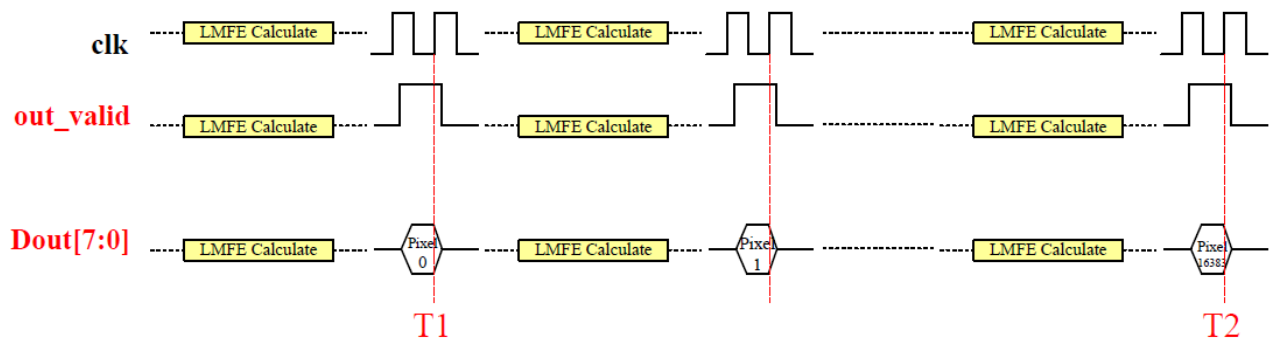


以下為使用 nWave 模擬後的實際電路時序圖：

 1. T1 時間點，完成 Pixel0 之計算，輸出 out_valid 訊號為 High。



 2. T2 時間點，完成最後一筆 Pixel16383 計算完畢後輸出，模擬立即結束。



Synthesization

[iclab79@ic21]design_vision

》File》Read

完後當前的 current design 位置會不是在頂層，要在 dc_shell 輸入 current_design LMFE

```
Presto compilation completed successfully.
Current design is now '/users/course/2016F/cs5121/iclab79/midterm_project/lmfe_med49.db:lmfe_med49'
Loaded 4 designs.
Current design is 'lmfe_med49'.
design_vision>
Current design is 'lmfe_med49'.
```

輸入完後便可以回到頂層！

```
Presto compilation completed successfully.
Current design is now '/users/course/2016F/cs5121/iclab79/midterm_project/lmfe_med49.db:lmfe_med49'
Loaded 4 designs.
Current design is 'lmfe_med49'.
design_vision>
Current design is 'lmfe_med49'.
design_vision> current_design LMFE
Current design is 'LMFE'.
{LMFE}
Current design is 'LMFE'.
design_vision>
```

》File》Analyze

》File》Elabroate

```
Warning: Design 'LMFE' was renamed to 'LMFE_1' to avoid
a conflict with another design that has the same name but
different parameters. (LINK-17)
Elaborated 1 design.
Current design is now 'LMFE_1'.
design_vision>
Current design is 'LMFE_1'.
Loading db file '/usr/cad/synopsys/synthesis/cur/libraries/syn/generic.sdb'
```

》Attribute》Specify Clock // for sequential circuits

》Attribute》Optimization Constraints》Timing Constraints // for combinational circuits

從最頂層的 clk 加入就可以了！


```
Compiling source file /users/course/2016F/cs5121/iclab79/midterm_project/filter_ctrl.v
Presto compilation completed successfully.
design_vision> elaborate LMFE -architecture verilog -library DEFAULT
Running PRESTO HDLC
Presto compilation completed successfully.
Warning: Design 'LMFE' was renamed to 'LMFE_1' to avoid
a conflict with another design that has the same name but
different parameters. (LINK-17)
Elaborated 1 design.
Current design is now 'LMFE_1'.
design_vision>
Current design is 'LMFE_1'.
Loading db file '/usr/cad/synopsys/synthesis/cur/libraries/syn/generic.sdb'
design_vision> create_clock -name "CLK" -period 10 -waveform { 0 5 } { clk }
1
design_vision>
```

》Design》Check Design

》Design》Compile Design

```
Optimization Complete
-----
1
Current design is 'LMFE_1'.
design_vision>
```

Schematic View

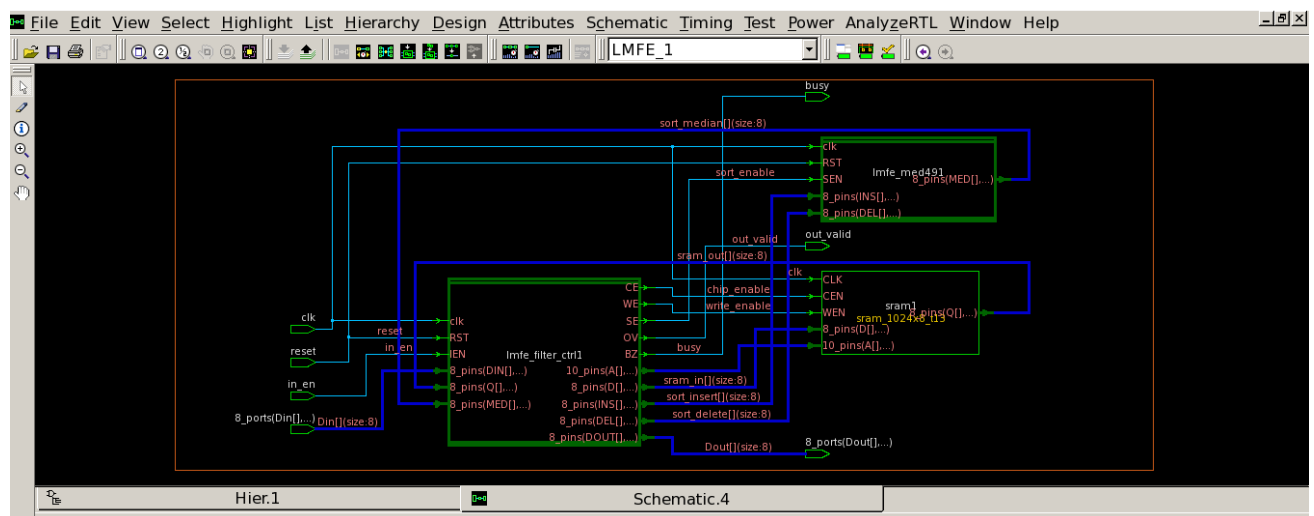

Report Area

```
Number of cells: 11094
Number of combinational cells: 10136
Number of sequential cells: 900
Number of macros/black boxes: 1
Number of buf/inv: 2167
Number of references: 3

Combinational area: 77009.340039
Buf/Inv area: 8863.822664
Noncombinational area: 28256.617176
Macro/Black Box area: 69557.296875
Net Interconnect area: undefined (No wire load specified)

Total cell area: 174823.254090
Total area: undefined
```

Report Power

| Power Group | Internal Power | Switching Power | Leakage Power | Total Power | (%) | Attrs |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-------|
| io_pad | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | (0.00%) | |
| memory | 0.6410 | 2.3699e-04 | 2.8000e+07 | 0.6692 | (26.22%) | |
| black_box | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | (0.00%) | |
| clock_network | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | (0.00%) | |
| register | 1.7684 | 2.3069e-03 | 2.6790e+07 | 1.7975 | (70.44%) | |
| sequential | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | (0.00%) | |
| combinational | 9.3724e-03 | 2.2499e-02 | 5.3364e+07 | 8.5235e-02 | (3.34%) | |
| Total | 2.4187 mW | 2.5043e-02 mW | 1.0815e+08 pW | 2.5519 mW | | |

design_vision>

Report Timing Paths

```
lmfe_filter_ctrl1/A_reg[9]/D (DFFRX1) 0.00 5.64 f
data arrival time 5.64

clock CLK (rise edge) 10.00 10.00
clock network delay (ideal) 0.00 10.00
lmfe_filter_ctrl1/A_reg[9]/CK (DFFRX1) 0.00 10.00 r
library setup time -0.23 9.77
data required time 9.77

-----
data required time 9.77
data arrival time -5.64
-----


slack (MET) 4.13
```

design_vision>

HDL Design Rule Checker

[iclab79@ic21]nLint -gui

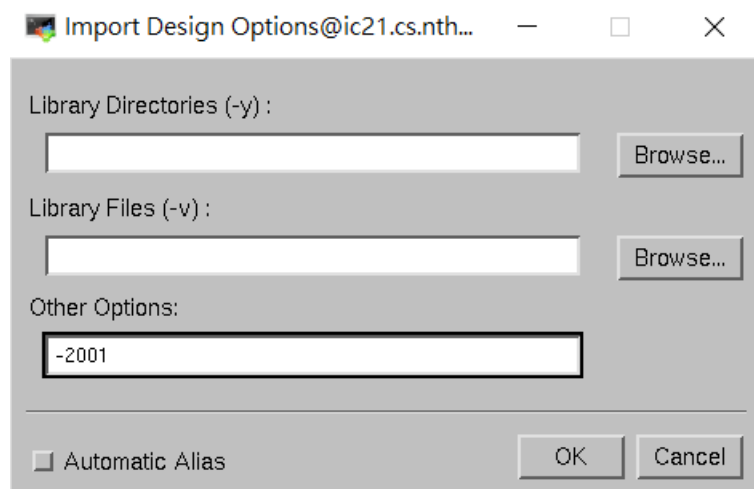
支援 Verilog 2001 因為允許更多新加入的語法，因此 Error 會少掉很多!



大概修正錯誤的地方在：

1. I/O ports 後面要加 comments
2. FSM 裡面給值要對應到宣告 bits 數(舉例來說我宣告 reg [9:0] A，但在初始化 A 的時候卻是給 1'b0)

最後無法修正的錯誤：

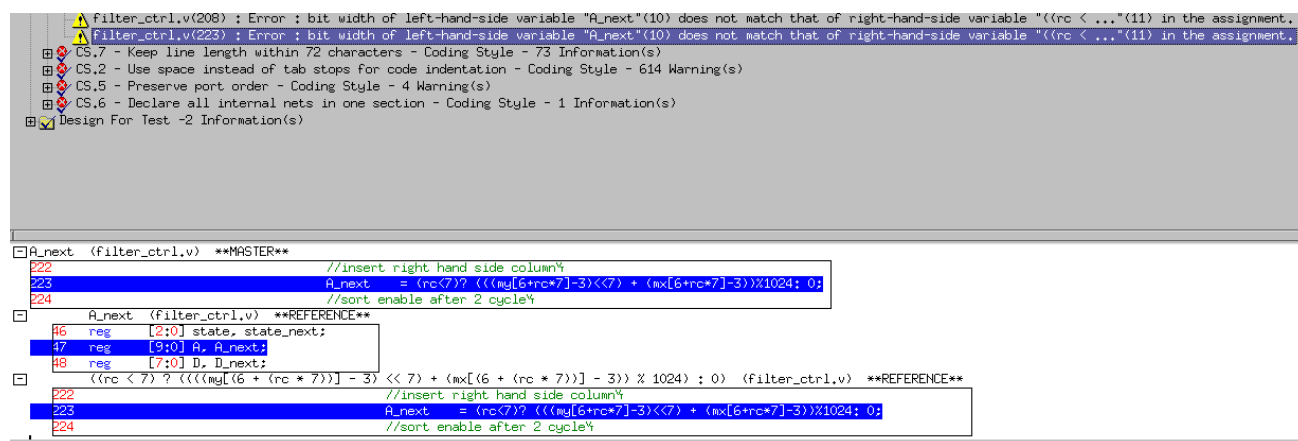

解釋理由：

因為我宣告存放 address 的 register 為 10bits，利用 pixel number 本身超出 10bits(即大於 1024)後 overflow 的概念去覆蓋用不到的記憶體位置，因此等號兩邊的值本來就不會相同大小，右邊的數字勢必會超過 1024！

Post-Synthesize Stimulation

RTL 模擬時的 Unix 指令

```
[iclab79@ic21]ncverilog +nospecify +notimingchecks testfixture1.v LMFE.v  
filter_ctrl.v lmfe_med49.v sram_1024x8_t13.v +access+r
```

Gate-Level Post-layout 模擬時的 Unix 指令

```
[iclab79@ic21]ncverilog testfixture1.v LMFE_syn.v -v /theda21_2/CBDK_IC_  
Contest/cur/Verilog/tsmc13.v +define+SDF +access+r
```

執行完結果如下:

```
-----  
Congratulations! All data have been generated successfully!  
-----PASS-----  
Simulation complete via $finish(1) at time 1920801 NS + 0  
./testfixture1.v:135      #(`CYCLE/2); $finish;  
ncsim> exit  
[iclab79@ic21 ~/midterm_project]$
```

Project Review

以前的合成與 APR 都是只有用 vivado 去做，而不是使用 Design Vision 去操作，這次的 project 讓我學到了 Vavido 只要按個按鍵的東西在實際上用 EDA tool 去做大概是怎樣的步驟！而還有使用其他 EDA tool 去跑驗證、跑報告，也算是學習了很多！特別感謝吳岳騏助教讓我去實驗室問問題(不過我猜想可能是臉書被打擾太多次了 XD)。

在 coding style 的部分上網查了很多資料，自己原本寫了一個 Bubble Sort 想說應該有辦法合成，只是兩個 for loop 的複雜度 $O(N)$ 讓合成遲遲無期，好像有查到硬體是用去展開 for loop 的方式來進行合成，因此這樣會合成合到死(抱歉我原本想用委婉點的說法但找不到更適合的了！)，最後在網路上找到的 median caculator 實際去跑過模擬參透他的用法後就拿來用了！這次讓我更學到關於 FSM 的使用法，FSM 使用續向電路去執行每次值的更新，而更新後的值再去跑組合電路運算出下次要送入的值，這樣就是偏硬體 coding style，不然以前接觸到的都是 C++ 居多，總會用很軟體的方式去寫，然後就不能合成，大概是這次最大的收穫吧！

最後用一張我寫半天但卻無法順利合成的 Bubble Sort 畫下句點，旁邊是可以合成的 Median Caculator！

```
always @ * begin  
    if(state == SORT) begin  
        for(m = 49; m > 0; m = m - 1) begin  
            for(n = 0; n < m; n = n + 1) begin  
                if(buffer[n] < buffer[n + 1]) begin  
                    temp = buffer[n];  
                    buffer[n] = buffer[n + 1];  
                    buffer[n + 1] = temp;  
                end  
            end  
        end  
    end  
end
```

